仕様伺書 対象形式:L53UF

	お客様記入	弊社記入			
形 式		JOB No.			
貴社名		SER. No.			
お名前		営業担当			
注 番					

営業部門							
承認	作成						

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。 標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造	部門				
確認 設定					
SER.No.					

## ■設定項目

	項目	設定可能範囲	標準設定値	ご指定 出荷時設定値	弊社記入欄
	結線方式	1 P 2 W : 単相 2 線 1 P 3 W : 単相 3 線 3 P 3 W - B : 三相 3 線平衡負荷 3 P 3 W - UB : 三相 3 線不平衡負荷 3 P 4 W - B : 三相 4 線平衡負荷 3 P 4 W - UB : 三相 4 線不平衡負荷(*)	(*)		□ 確認済
入力設定	CT一次側定格	1 ∼ 20 000 A	1 A または 5 A		□ 確認済
	VT一次側定格	50 ~ 400 000 V	110 V	*1	□ 確認済
	VT二次側定格	50 ~ 500 V (単相 2 線、単相 3 線の場合は 277 V まで)	110 V	*1	□ 確認済
	交流周波数計測信号	U1N:電圧 I1:電流	U1N		□確認済
	電流カットアウト	0.0 ~ 99.9 % (定格の比率)	1.0 %		□確認済
	電圧カットアウト	0.0 ~ 99.9 % (定格の比率)	1.0 %		□ 確認済
	力率(PF1~PF3、PF)符号 方式	0:通常 (IEC) 有効電力と同じ 1:特殊 1 (IEEE) LAG で正、LEAD で負	0		□ 確認済
方式設定	無効電力(Q1~Q3、Q)符号 方式	0:通常 (IEC) PF=1.0からLAG方向に180° までが正、それ以外が負 1:特殊1LAGで正、LEADで負	0		□ 確認済

<sup>\*1、</sup>単相3線で、相電圧110V (線間電圧220V)かつVTを使用しない場合は、無記入でお願いします。

項目			設定可能範囲	標準設定値	ご指定 出荷時設定値	弊社記入欄
		入力割当て	表3 アナログ出力割当て可能入力一覧を参照して下さい。	_		□ 確認済
			入力 0%: -15.00 ~ +140.00% *2	0.00		□ 確認済
	CH1	± 66 ∋n. ↔	出力 0%: 1.6 ~ 22.4mA (0.4 ~ 5.6V)	4.0(1.0)		□ 確認済
		直線設定	入力 100%: -15.00 ~ +140.00% *2	100.00		□ 確認済
			出力 100%: 1.6 ~ 22.4mA (0.4 ~ 5.6V)	20.0(5.0)		□ 確認済
		入力割当て	表3 アナログ出力割当て可能入力一覧を参照して下さい。	_		□ 確認済
	CH2	直線設定	入力 0%: -15.00 ~ +140.00% *2	0.00		□ 確認済
			出力 0%: 1.6 ~ 22.4mA (0.4 ~ 5.6V)	4.0(1.0)		□ 確認済
			入力 100%: -15.00 ~ +140.00% *2	100.00		□ 確認済
アナログ出力設定			出力 100%: 1.6 ~ 22.4mA (0.4 ~ 5.6V)	20.0(5.0)		□ 確認済
(アナログ出力 付のみ対応)	СНЗ	入力割当て	表3 アナログ出力割当て可能入力一覧を参照して下さい。	_		□ 確認済
		直線設定	入力 0%: -15.00 ~ +140.00% *2	0.00		□ 確認済
			出力 0%: 1.6 ~ 22.4mA (0.4 ~ 5.6V)	4.0(1.0)		□ 確認済
			入力 100%: -15.00 ~ +140.00% *2	100.00		□ 確認済
			出力 100%: 1.6 ~ 22.4mA (0.4 ~ 5.6V)	20.0(5.0)		□ 確認済
		入力割当て	表3 アナログ出力割当て可能入力一覧を参照して下さい。	_		□ 確認済
	CH4	直線設定	入力 0%: -15.00 ~ +140.00% *2	0.00		□ 確認済
			出力 0%: 1.6 ~ 22.4mA (0.4 ~ 5.6V)	4.0(1.0)		□確認済
			入力 100%:-15.00 ~ +140.00% *2	100.00		□ 確認済
					出力 100%: 1.6 ~ 22.4mA (0.4 ~ 5.6V)	20.0(5.0)

<sup>\*1、</sup>設定するチャネルのみを指定して下さい。

\*2、電力を指定する場合は、以下の式で入力実量値を入力値[%]に換算して下さい。

有効電力、無効電力の場合

入力値[%]= 
$$\left(\frac{\text{入力実量値}}{\text{電力値(1)} \times 2} + 0.5\right) \times 100$$

 $^{(1)}P:$  有効電力=VT一次側定格 $\times CT$ 一次側定格 $\times n$  Q: 無効電力=VT一次側定格 $\times CT$ 一次側定格 $\times n$ 

単相 2 線:n=1、単相 3 線:n=2、三相 3 線: $n=\frac{3}{\sqrt{3}}$  、三相 4 線:n=3

皮相電力の場合

入力値[%]= 
$$\left(\frac{\Delta$$
力実量値 電力値(1)  $}{$ 電力値(1)  $}\right) \times 100$ 

 $^{(1)}S:$  皮相電力=VT一次側定格 $\times CT$ 一次側定格 $\times n$ 

単相 2 線: n=1、単相 3 線: n=2、三相 3 線: n=  $\frac{3}{\sqrt{3}}$  、三相 4 線: n=3

〈計算例〉

計算例》  
三相 3 線 VT 3300V/110V 、CT 250A/5A  
入力実量レンジ -1000 
$$\sim$$
 +1000kW  $\sigma$ 場合  
電力値  $P = 3300 \times 250 \times \frac{3}{\sqrt{3}} = 1,428,941 = 1429kW$   
入力  $0[\%] = \left(\frac{-1000kW}{1429 \times 2} + 0.5\right) \times 100 = 15.01[\%]$   
入力  $100[\%] = \left(\frac{1000kW}{1429 \times 2} + 0.5\right) \times 100 = 84.99[\%]$ 

## 表 1 アナログ出力割当て可能入力一覧

シンボル	内容
CT1	CT 一次側定格
VT1	VT 一次側定格
D	$CT1 \times VT1 \times n$
P	n=単相 2 線:1、単相 3 線:2、三相 3 線:√3、三相 4 線:3

記号	内容	レンジ(0~100%)	単相 2 線	単相 3 線	三相3線 平衡	三相3線	三相4線 平衡	三相4線
NULL	未割り当て	_	0	0	0	0	0	0
I	電流	0 ~ CT1	0	0	0	0	0	0
U	電圧	0 ~ VT1	0	0	0	0	0	0
P	有効電力	±Ρ	0	0	0	0	0	0
Q	無効電力	±Ρ	0	0	0	0	0	0
S	皮相電力	0 ~ P	0	0	0	0	0	0
PF	力率	-1.0000 ~ 1.0000	0	0	0	0	0	0
F	交流周波数	$45.00 \sim 65.00$	0	0	0	0	0	0
I1	1線電流	0 ~ CT1	0	0	0	0	0	0
I2	2線電流	0 ~ CT1		0	Δ	$\triangle$	$\triangle$	0
I3	3線電流	$0 \sim CT1$			Δ	0	Δ	0
IN	中性線電流	$0 \sim CT1$		0				0
U12	1-2 線間電圧	$0 \sim VT1$		0	0	0	0	0
U23	2-3 線間電圧	$0 \sim VT1$			0	0	0	0
U31	3-1 線間電圧	$0 \sim VT1$			0	0	0	0
U1N	1相電圧	$0 \sim VT1$	0	0			0	0
U2N	2相電圧	$0 \sim VT1$		0			Δ	0
U3N	3相電圧	$0 \sim VT1$					Δ	0
P1	1 相有効電力	$\pm (VT1 \times CT1)$	0	0			0	0
P2	2 相有効電力	$\pm$ (VT1×CT1)		0			Δ	0
P3	3 相有効電力	$\pm$ (VT1×CT1)					$\triangle$	0
Q1	1 相無効電力	$\pm (VT1 \times CT1)$	0	0			0	0
Q2	2 相無効電力	$\pm (VT1 \times CT1)$		0			$\triangle$	0
Q3	3 相無効電力	$\pm (VT1 \times CT1)$					$\triangle$	0
S1	1 相皮相電力	$0 \sim \text{VT}1 \times \text{CT}1$	0	0			0	0
S2	2 相皮相電力	$0 \sim \text{VT}1 \times \text{CT}1$		0			Δ	0
S3	3 相皮相電力	$0 \sim \text{VT}1 \times \text{CT}1$					Δ	0
PF1	1 相力率	$-1.0000 \sim 1.0000$	0	0			0	0
PF2	2 相力率	$-1.0000 \sim 1.0000$		0			Δ	0

記号	内容	レンジ(0~100%)	単相 2 線	単相 3 線	三相3線平衡	三相3線	三相 4 線 平衡	三相4線不平衡
PF3	3 相力率	$-1.0000 \sim 1.0000$					$\triangle$	0
T-Q	潮流補正無効電力	0(75%)	0	0	0	0	0	0
T-PF	潮流補正力率	1.0000 (75%)  Q電 (LEAD) (LAG) (100%) (50%) (LEAD) (LEAD) (0.0000 (0%)  -1.0000 (25%)	0	0	0	0	0	0

〇:計測可能です  $\triangle$ :計測値は算出されますが他の入力から計算したものです。